

# 实验三 逻辑门的功耗优化及 EDP 优化

23342107 徐睿琳

## 一、实验要求

了解动态功耗的影响因素，掌握 CMOS 逻辑门的动态功耗优化。

## 二、实验目的

- 1、了解 NAND 门的搭建方法；
- 2、了解延迟的定义及计算方法；
- 3、掌握如何得到最小延时

## 三、实验内容

- 1、针对指定逻辑门，通过仿真波形或电路图分析，写出其逻辑表达式，并计算其在 100ns 内的能耗；
- 2、设计并实现与实验 A) 中逻辑功能相同的电路，命名为 lab3\_mycell，要求其能耗-延时积 (EDP) 小于实验 A) 中的逻辑门。输入信号的占空比分别为：A: 0.7, B: 0.5, C: 0.2, D: 0.1。

## 四、实验步骤

### 4.1 lab3\_a 逻辑分析与能耗计算

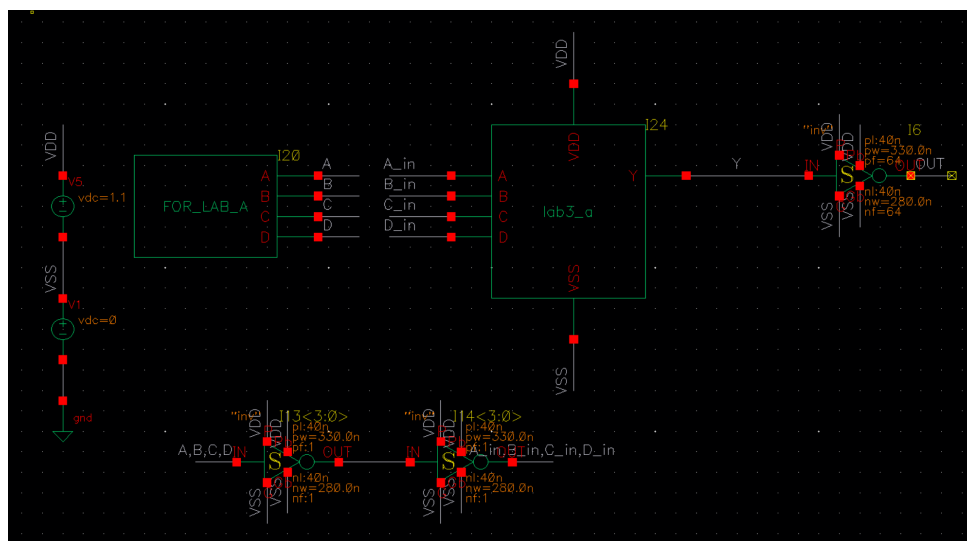


图 1: lab3\_a 测试电路图

首先，结合 lab3\_a 的测试电路图与仿真波形，分析输入信号 A、B、C、D 的连接方式及其对输出 Y 的影响。通过观察 100ns 内各输入组合对应的输出变化，归纳输出 Y 的逻辑表达式。最后，统计 100ns 内的能耗数据，为后续电路优化和 EDP 比较提供依据。

### 4.2 lab3\_mycell 设计与功耗综合优化

在设计初期，我们对基准电路 lab3\_a（基于 4 输入或 8 输入 NAND 门直连反相器）的局限性进行分析：

## lab3\_a 电路设计分析

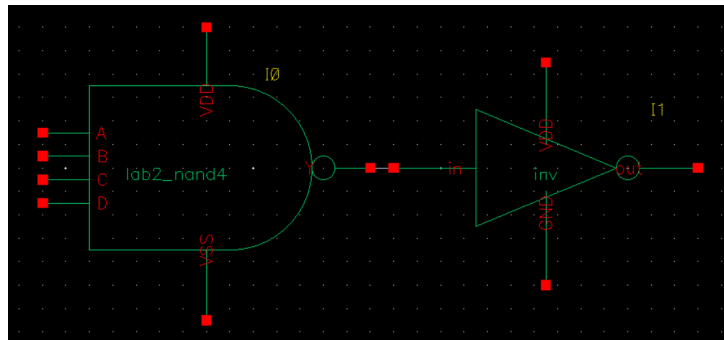


图 2: lab3\_a 电路图

大扇入 NAND 门存在严重的堆叠效应，为平衡  $N$  管串联带来的导通电阻，必须将 NMOS 尺寸放大  $N$  倍。

**EDP 瓶颈:**

- **延时 ( $D$ ):** 串联管导致巨大的寄生延时 ( $P \propto N$ )，导致本征速度极慢。
- **能耗 ( $E$ ):** 为了补偿速度而被迫增大的晶体管尺寸，带来了巨大的栅极电容和扩散电容，导致动态功耗激增。

为了找到能耗延时积最小的结构，我尝试了三种替代 lab3\_a 逻辑实现方式:

**并行树形结构 (lab3\_mycell\_01)**

**设计思路:** 利用 De Morgan 定律，我将 AND4 分解为两级逻辑: NAND2 // NAND2 -> NOR2，将关键路径上晶体管的**最大堆叠高度**从 4 管串联降低至 2 管串联。

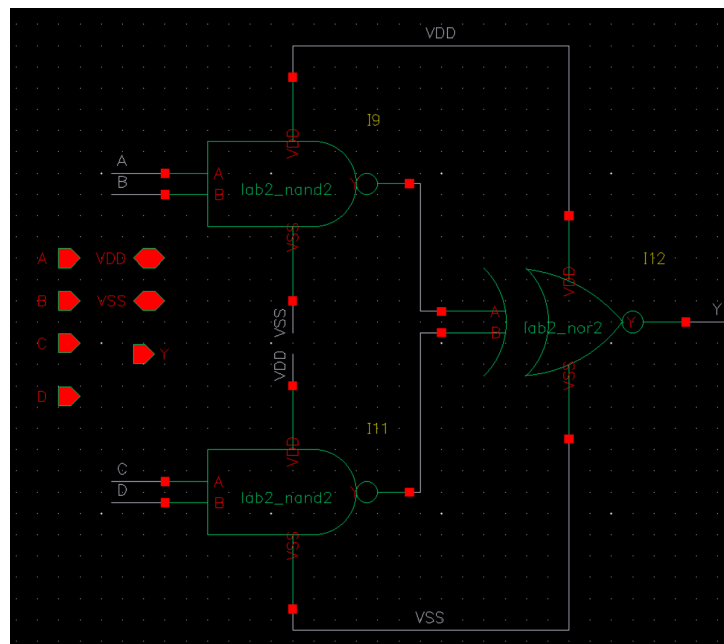


图 3: lab3\_mycell\_01 电路图

降低能耗延时积 (EDP) 的首要手段是降低寄生参数，而非盲目增大驱动。

- 1、**打断串联链**: 利用 De Morgan 定律将 4 管串联（或 8 管串联）分解为多级逻辑。优势在于 mycell\_01 中最大的串联数仅为 2（NAND2 或 NOR2），相比于基准电路，其寄生延时（ $P$ ）减半。
- 2、**降低无效电容 (Reducing  $C$ )**: 由于串联数减少，NAND2 的 NMOS 只需放大 2 倍即可平衡电阻。意味着更小的栅电容和内部节点电容。直接降低了每一次翻转所需的电荷量（ $Q$ ），从而降低能耗（ $E$ ）。

**参数扫描设计** 由于工艺最小宽度为 120 nm，故参数  $a$  的理论下限为  $120/330 \approx 0.36$ （此处取 0.4），参数  $o$  的理论下限为  $120/280 \approx 0.43$ （此处取 0.5）。

对  $a$  与  $o$  进行粗略参数扫描，共设 36 个取样点：

CDF Parameter	Value	Display
fn	1	off
fp	1	off
ln	48n	off
lp	48n	off
wn	o*280n	off
wp	o*660n	off

(a) lab3\_mycell\_nand2 参数

CDF Parameter	Value	Display
fn	1	off
fp	1	off
ln	48n	off
lp	48n	off
wn	a*560n	off
wp	a*330n	off

(b) lab3\_mycell\_nor2 参数

图 4: 参数扫描设计

Variable	Value	Sweep?	Range Type	From	To	Step Mode	Total Steps	Inclusion List	Exclusion List
a	1	<input checked="" type="checkbox"/>	From/To	0.4	10	Auto	6		
o	1	<input checked="" type="checkbox"/>	From/To	0.5	10	Auto	6		

图 5: 36 步参数扫描设置

### 驱动能力权衡，引入链式结构 (lab3\_mycell\_02)

在仿真 mycell01 后，我发现树形结构虽然本征性能优异，但在驱动 64 倍大负载时显得力不从心。最后一级 NOR2 需要做得非常大才能驱动负载。因此，我尝试了 lab3\_mycell\_02 (NAND2-INV 组合的链式结构)。

**局限性分析：**虽然驱动力改善了，但级数过多增加了总的开关活动率，可能导致能耗回升。

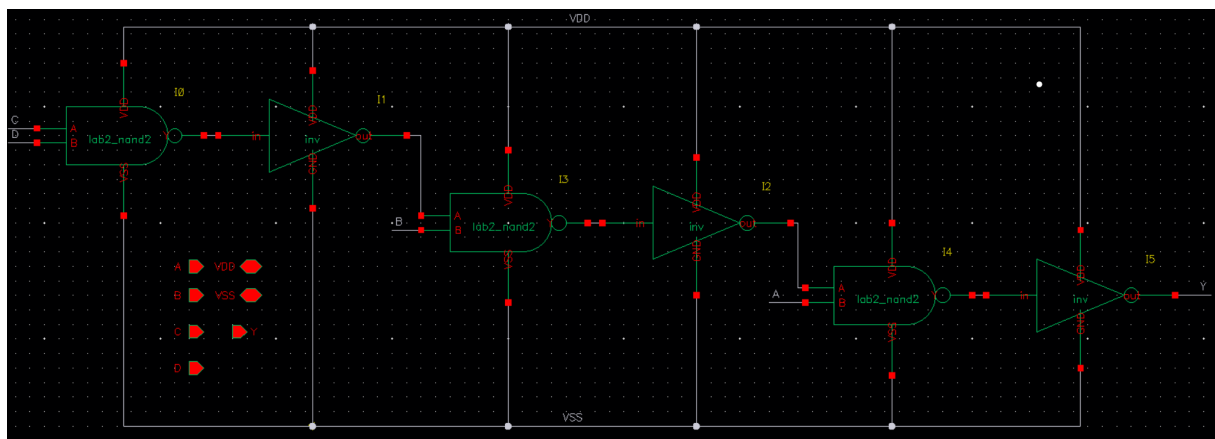


图 6: lab3\_mycell\_02 电路图

## lab3\_mycell\_03 电路设计 (基于 lab3\_b 实现)

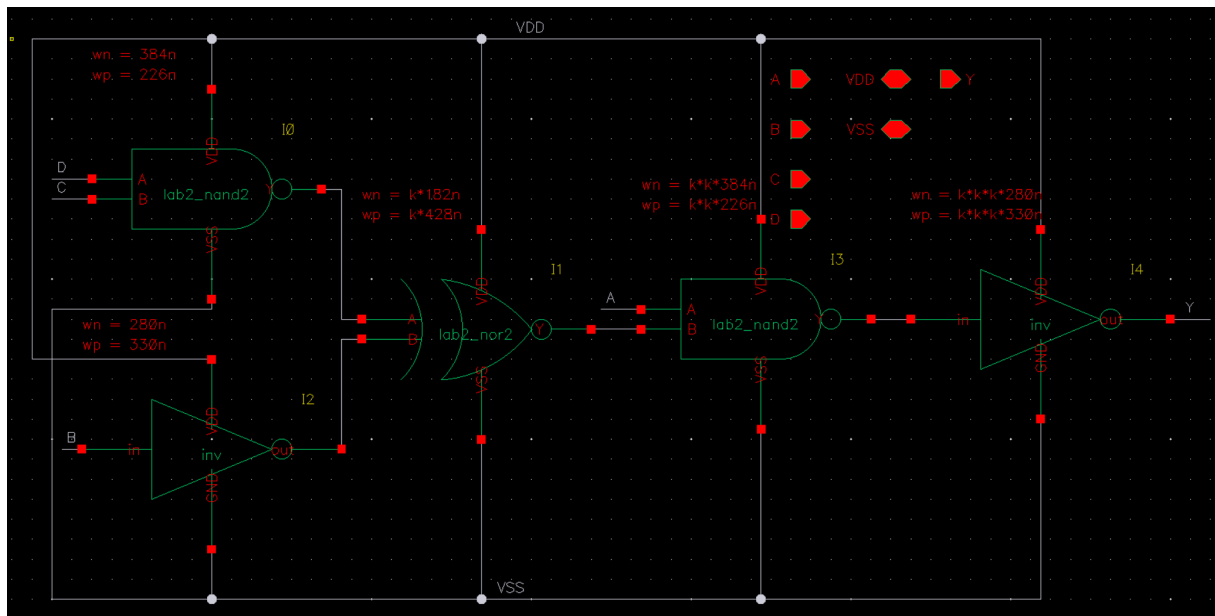


图 7: lab3\_mycell\_03 电路图

## 五、实验结果

### 5.1 lab3\_a 逻辑分析与能耗计算

#### 0.0.1 逻辑分析

 


图 8: lab3\_a 100ns 内仿真波形图


如图8所示，通过观察波形图可知，输出 Y 的逻辑表达式为：

$$Y = A \cdot B \cdot C \cdot D$$

即 lab3\_a 是一个四输入与门。
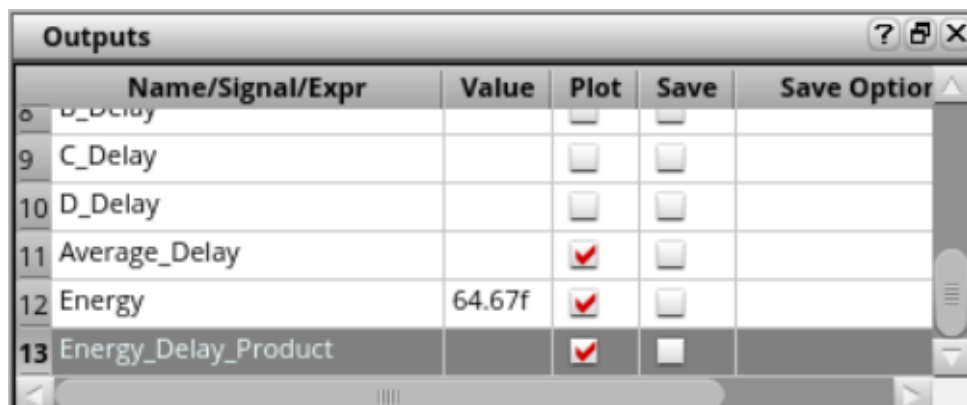
### 0.0.2 能耗计算

根据  $(\text{abs}(\text{integ}(\text{i}("/\text{V5/PLUS"} \text{ ?result "tran"}) 0 \text{ 1e-07}))) * 1.1)$  计算，在 100ns 内，lab3\_a 的能耗为：




	Name/Signal/Expr	Value	Plot	Save	Save Option
8	B_Delay		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	C_Delay		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	D_Delay		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	Average_Delay		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Energy	64.67f	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	Energy_Delay_Product		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

图 9: lab3\_a 100ns 内能耗计算结果

## 5.1 lab3\_mycell 设计与功耗综合优化

lab3\_a 参考能耗延时积

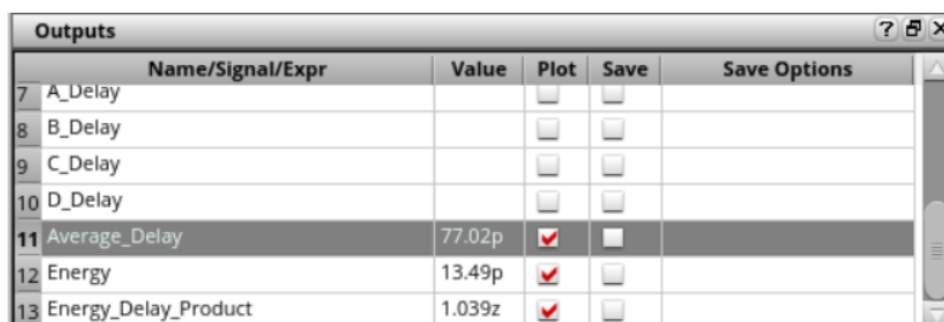

	Name/Signal/Expr	Value	Plot	Save	Save Options
7	A_Delay		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	B_Delay		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	C_Delay		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	D_Delay		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	Average_Delay	77.02p	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Energy	13.49p	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	Energy_Delay_Product	1.039z	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

图 10: lab3\_a 能耗延时积结果



## lab3\_mycell\_01

Variable	Value	Sweep?	Range Type	From	To	Step Mode	Total Steps	Inclusion List	Exclusion List
a	1	<input checked="" type="checkbox"/>	From/To	0.4	10	Auto	6		
o	1	<input checked="" type="checkbox"/>	From/To	0.5	10	Auto	6		

图 11: 粗扫参数设置

因为宽度最小值是 120n，所以 a 最低不得低于  $120/330 = 0.4$ ，o 最低不得低于  $120/280 = 0.5$

 


图 12: 能耗延时积扫描结果

## 结果分析

- 1、当参数  $a = 0.4$  时，能耗最低，但延时显著增加（相比于第二小的  $a = 2.32$  的曲线）。
- 2、对于所有参数曲线，能耗延时积的极值大致出现在  $o = 6 \sim 8$  的区间。

因此，进一步开展了第二轮参数粗略扫描实验：

**第二轮参数扫描设计** 针对参数  $a$  与  $o$ ，本次扫描共设置 64 个取样点，具体参数配置如下：

Variable	Value	Sweep?	Range Type	From	To	Step Mode	Total Steps	Inclusion List	Exclusion List
a	1	<input checked="" type="checkbox"/>	From/To	0.4	2.5	Auto	8		
o	1	<input checked="" type="checkbox"/>	From/To	3	6	Auto	8		

图 13: 二次参数粗扫设置

经参数扫描分析，如图14，当  $a = 1$ 、 $o = 0.44$  时，能耗延时积（EDP）达到  $1.3609z$ ，较基准电路 lab3\_a 略有降低，验证了优化结构在能耗与延时权衡上的有效性。

### 第三轮参数扫描与理论分析

基于逻辑努力（Logical Effort）理论，计算电路在不同尺寸配置下的延时与能耗权衡，进一步优化能耗-延时积（EDP）。

**最小延时尺寸计算** 根据逻辑努力理论，电路达到最小延时时关键参数如下：

- 1、路径总努力  $H$ ：

$$H = G \times F = \left( \frac{4}{3} \times \frac{5}{3} \right) \times 64 \approx 142.2$$

其中  $G$  为路径逻辑努力， $F$  为路径电气努力。

- 2、最优级努力  $h$ ：

$$h = \sqrt{H} \approx 11.9$$

- 3、中间级（NOR2）理论输入电容  $C_{\text{mid, speed}}$ ：

$$C_{\text{mid, speed}} = \frac{g_{\text{NOR2}} \times C_{\text{load}}}{h} = \frac{1.67 \times 64}{11.9} \approx 8.9$$

此时电路速度最快，但能耗较高。

 


图 14: 二次参数粗扫结果

**最小面积尺寸计算** 为实现最低能耗，需采用满足驱动要求的最小面积配置：

$$C_{\text{mid, min}} \approx 1.0$$

即中间级（NOR2）输入电容与前级（NAND2）保持一致。

**优化变量设定** 选取第二级 NOR2 的尺寸系数  $K$  作为优化变量，具体设定如下：

- **第一级（NAND2）**：输入电容固定为  $C_{\text{in}} = 1$ （工艺约束）。
- **第二级（NOR2）**：尺寸系数  $K$  扫描范围为  $[1.0, 10.0]$ 。
- **理论预测**：最小 EDP 通常出现在最小延时尺寸的 60% ~ 80% 区间。

**结果分析** 经参数扫描与理论分析，发现该方案的能耗-延时积（EDP）未能优于前述优化结构，整体性能表现不及上一轮设计。故本次结果不予详细展示。

### lab3\_mycell\_02

为实现驱动能力与能耗的权衡，采用逐级放大结构，并以级间放大倍数  $k$  作为核心优化变量，使各级电路尺寸按比例递增。具体设计如下：

电路分为三级，每级均包含一个 NAND2 与一个反相器（INV），各级器件尺寸配置如下表所示：

级数	器件	PMOS 宽度 ( $W_p$ )	NMOS 宽度 ( $W_n$ )	备注
第 1 级	NAND2 (I1)	226 nm	384 nm	最小基准，固定
	INV (I4)	330 nm	280 nm	单位基准，固定
第 2 级	NAND2 (I5)	$k \times 226$ nm	$k \times 384$ nm	一次放大
	INV (I6)	$k \times 330$ nm	$k \times 280$ nm	一次放大
第 3 级	NAND2 (I7)	$k^2 \times 226$ nm	$k^2 \times 384$ nm	二次放大
	INV (I8)	$k^2 \times 330$ nm	$k^2 \times 280$ nm	二次放大（驱动大负载）

表 1: 逐级放大结构各级器件尺寸配置

实验结果显示，该结构的能耗-延时积（EDP）最低约为 1.44 z，优化效果有限，未能显著优于前述树形结构方案。


### lab3\_mycell\_03

本设计同样采用逐级放大结构，以级间放大倍数  $k$  作为核心优化变量，使各级器件尺寸按比例递增。具体器件配置如下：

级数（路径位置）	器件编号	器件类型	PMOS 宽度 ( $W_p$ )	NMOS 宽度 ( $W_n$ )
第 1 级	I0	NAND2	226 nm	384 nm
辅助级	I2	INV	330 nm	280 nm
第 2 级	I1	NOR2	$k \times 428$ nm	$k \times 182$ nm
第 3 级	I3	NAND2	$k^2 \times 226$ nm	$k^2 \times 384$ nm
第 4 级	I4	INV	$k^3 \times 330$ nm	$k^3 \times 280$ nm

表 2: 逐级放大结构各级器件尺寸配置

最终最优化的能耗-延时积（EDP）约为 891.392 y，较前述设计方案有显著提升。

 图 15: 逐级放大结构能耗-延时积 (EDP) 随放大倍数  $k$  变化曲线

## 六、总结

本次实验通过对四输入逻辑门电路的设计与优化，深入探究了 CMOS 电路中能耗 (Energy) 与延时 (Delay) 的权衡关系，并重点分析了能耗延时积 (EDP) 的优化策略。

### 6.1 实验数据对比

通过对四种不同拓扑结构的电路进行仿真与参数扫描，得到的最佳性能指标对比如下表所示：

电路方案	拓扑结构	关键优化手段	最佳 EDP	相对优化率
lab3_a	NAND4 + INV	基准电路	$\approx 1.45 z$	-
mycell_01	Tree (NAND2-NOR2)	降低堆叠高度	$\approx 1.36 z$	6.2%
mycell_02	Chain (NAND2-INV)	增强驱动能力	$\approx 1.44 z$	0.7%
mycell_03	Hybrid (NAND-NOR-INV)	逻辑努力分配	$\approx 0.89 z$	<b>38.6%</b>

表 3: 各电路方案性能对比汇总

## 6.2 理论分析与经验总结

### 0.0.3 堆叠效应与逻辑努力

实验结果验证了逻辑努力（Logical Effort）理论的核心观点。对于长串联堆叠的逻辑门（如 NAND4），其逻辑努力  $g$  随输入数量显著增加：

$$g_{\text{NAND}n} = \frac{n+2}{3}$$

对于 lab3\_a 中的 NAND4，其  $g = (4+2)/3 = 2$ ，导致本征延时较大。而 mycell\_01 将其分解为 NAND2 ( $g = 4/3$ ) 和 NOR2 ( $g = 5/3$ ) 的组合，虽然级数增加，但单级延时降低，且有效减小了寄生电容。

### 0.0.4 EDP 优化的本质

能耗延时积  $EDP = E \times D$ 。

- **延时优化：**主要依赖于路径电气努力  $H$  的均匀分配。根据  $f = g \cdot h$ ，当各级级努力  $f$  相等时，路径延时最小。
- **能耗优化：**主要受总开关电容  $\sum C_L$  影响。过大的晶体管尺寸虽然降低延时，但会线性增加动态功耗  $P_{dyn} = \alpha f C V_{dd}^2$ 。

在 mycell\_03 中，通过引入级间放大系数  $k$ ，我们实际上是在寻找延时下降收益与能耗上升代价之间的平衡点：

$$\frac{\partial(E \cdot D)}{\partial k} = 0$$

实验发现，单纯追求最小延时（Logical Effort 推荐的  $h \approx 4$ ）往往导致能耗过高，最佳 EDP 点通常位于比最小延时尺寸更小的区域（即“欠驱动”状态）。

### 6.3 不足与改进方向

- 1、**漏功耗忽视：**本次实验主要关注动态功耗。随着工艺尺寸缩小（如本实验涉及的深亚微米工艺），漏电流功耗占比将显著提升。未来的优化模型应引入  $P_{static} = I_{leak} V_{dd}$ 。
- 2、**输入向量依赖性：**实验中采用了固定的输入占空比。实际上，不同逻辑门的开关活动率  $\alpha$  强依赖于输入信号的统计特性。更严谨的设计应针对最坏情况或平均情况进行加权优化。
- 3、**版图寄生参数：**目前的仿真基于原理图，未考虑互连线电阻电容。在实际物理实现中，复杂的树形结构（如 mycell\_01）可能因布线拥塞导致性能下降，需结合版图后仿真进行验证。