

1.1 实验一 CMOS 反相器

一、 实验要求

设置反相器晶体管尺寸、计算、测试开关阈值 V_M 、测试 VTC 测试、分析计算高电平噪声容限、低电平噪声容限、并完成测试。

二、 实验目的

- 1、了解 virtuoso 的使用；
- 2、了解反相器的搭建方法；
- 3、了解开关阈值、VTC、高低电平噪声容限的定义及计算方法。

三、 实验内容

- 1、设计 CMOS 反相器的尺寸，NMOS 的宽度为 120nm 不变，使开关阈值 V_M 分别为 0.63V, 0.55V, 0.52V，给出仿真结果和尺寸；
- 2、若 CMOS 反相器的尺寸为 PMOS=330nm/40nm, NMOS=280nm/40nm，试通过 DC 仿真的结果计算噪声容限 NML 及 NMH；
- 3、若 CMOS 反相器的尺寸为 PMOS=330nm/40nm, NMOS=280nm/40nm，通过仿真，求得 t_r , t_f , t_{phl} , t_{plh} ? 若 $L=40nm$ 且 NMOS 宽度为 120nm，设计 CMOS 反相器尺寸，使 $t_{phl}=t_{plh}$ ，给出仿真结果和尺寸；
- 4、若 CMOS 反相器的尺寸为 PMOS=330nm/40nm, NMOS=280nm/40nm, $V_{DD}=1.1V$, V_{in} 与内容 3 一致，通过仿真，求 CMOS 反相器 0-20ns 的总能耗；

四、 实验步骤

4.1 阈值电压计算

为高效地找到 w_p 与 V_M 的对应关系，我们采用了参数扫描与表达式自动提取相结合的方法，避免了手动读取 VTC 曲线交点的繁琐和误差。

(1) 设置 DC 扫描：

- 在 Analyses 中选择 dc 仿真。
- Sweep Variable 选择 Component Parameter。
- Sweep Range 设置为从 0 到 1.1, Sweep Type 设为 Auto。

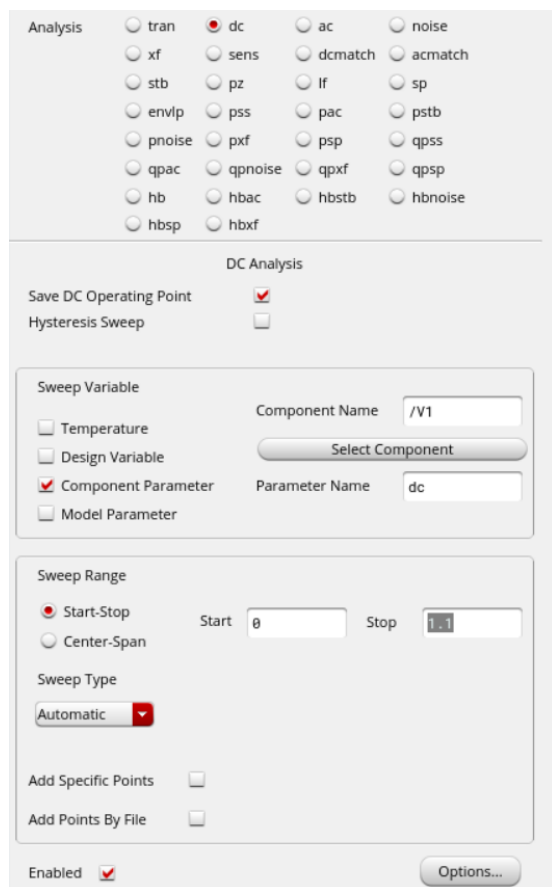


图 1 dc 仿真参数设置

(2) 设置参数扫描:

- 打开 Tools -> Parametric Analysis。
- 在 Variable 处填入变量名 wp。
- Sweep Range 设置一个较宽的“粗扫”范围：从 120n 到 5u，步数设为 40。
- 完成参数粗扫实验。

Variable	Value	Sweep?	Range Type	From	To	Step Mode	Total Steps	Inclusion List	Exclusion List
wp		<input checked="" type="checkbox"/>	From/To	120n	5u	Auto	40		

图 2 粗扫参数设置

(3) 设置 V_M 自动提取表达式:

1. 在图像显示窗口，选择 Tools -> Calculator.。
2. 在 Calculator 中构建一个表达式，用于自动计算 V_{in} 和 V_{out} 的交点。由于 $vt()$ 函数在 dc 扫描中存在上下文读取陷阱（似乎会出现在 dc 仿真中无法读取瞬时电压的报错），我们使用 $getData()$ 函数来明确指定读取 dc 仿真的结果：

```
cross(getData("/out" ?result "dc") - getData("/in" ?result "dc") 0 1 "either")
```

参数说明：

- `getData("/out" ?result "dc")`：强制从 dc 仿真结果中提取 /out 节点的电压波形。
- `getData("/in" ?result "dc")`：强制从 dc 仿真结果中提取 /in 节点的电压波形。
- `cross(...)`：查找 $(V_{out} - V_{in})$ 波形穿过 0 点（即 $V_{out} = V_{in}$ ）时的横坐标值（即 V_M ）。

3. 将表达式命名为 VM，并确保它被勾选以便于绘制。

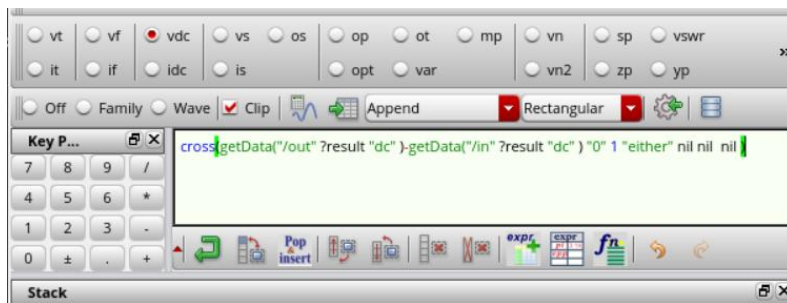


图 3 VM 公式设置

(4) 绘制 $V_M - w_p$ 曲线&提取答案

1. 根据不同的 w_p 的数值在曲线中找到对应的 V_M 值。

4.2 噪声容限计算

V_{OH} 和 V_{OL} 是通过 `value()` 函数在 dc 扫描的端点处（ $V_{in} = 0$ 和 $V_{in} = V_{dd}$ ）对输出波形 $V(out)$ 进行取值得到的。

VOH：获取 /out 波形在 $V_{in} = 0$ 时的 Y 值。

```
value(getData("/out" ?result "dc") 0)
```

VOL：获取 /out 波形在 $V_{in} = 1.1$ (V_{dd}) 时的 Y 值。

```
value(getData("/out" ?result "dc") 1.2)
```

VIL：找到增益曲线（`deriv(Vout)`）第 1 次下降穿过 $y = -1$ 时的 x 坐标值。

```
cross(deriv(getData("/out" ?result "dc")) -1 1 "falling")
```

VIH：找到增益曲线（`deriv(Vout)`）第 1 次上升穿过 $y = -1$ 时的 x 坐标值。

```
cross(deriv(getData("/out" ?result "dc")) -1 1 "rising")
```

通过直接引用上述表达式，我们可以让 ADE L 自动完成减法运算，直接输出最终结果：

NML（低电平噪声容限）： $N_{ML} = V_{IL} - V_{OL}$

```
cross(deriv(getData("/out" ?result "dc")) -1 1 "falling") -
value(getData("/out" ?result "dc") 1.2)
```

NMH（高电平噪声容限）： $N_{MH} = V_{OH} - V_{IH}$

```
value(getData("/out" ?result "dc") 0) - cross(deriv(getData("/out" ?result
"dc")) -1 1 "rising")
```

运行 dc 仿真后，ADE L 的 Outputs 窗口将直接显示 NML 和 NMH 的计算结果，无需手动绘图和测量。

4.3 延迟时间计算 W_p 参数

子实验一：延迟时间测量

在输出端接一个负载电容 C_L （ $50fF$ ）至地。

 


图 4 测试电路图

在输出图像的 Tools -> Calculator 窗口中，添加以下四个表达式：

输出名称	表达式
t_{phl}	delay(getData("/in" ?result "tran") 0.55 1 "rising" getData("/out" ?result "tran") 0.55 1 "falling")
t_{plh}	delay(getData("/in" ?result "tran") 0.55 1 "falling" getData("/out" ?result "tran") 0.55 1 "rising")
t_r	riseTime(getData("/out" ?result "tran") 0.11 0.99 1 "rising")

t_f

```
fallTime(getData("/out" ?result "tran") 0.99 0.11 1  
"falling")
```

子实验二: W_p 尺寸优化 ($t_{phl} = t_{plh}$)

设置设计变量: 将 PMOS 宽度 W_p 设置为变量 wp。

设置参数扫描:

- 启用 Parametric Analysis, Variable 为 wp。
- 粗扫描范围: 从 $120n$ 到 $600n$, 步数 20。(比例系数从 1 到 5)

设置目标函数:

- 目标是找到 $t_{phl} - t_{plh} = 0$ 时的 W_p 值。
- 在 Tools \rightarrow Calculator 中, 添加一个表达式:

输出	表达式
DELAY_DIFF	delay(getData("/in" ?result "tran") 0.6 1 "rising" getData("/out" ?result "tran") 0.6 1 "falling") - delay(getData("/in" ?result "tran") 0.6 1 "falling" getData("/out" ?result "tran") 0.6 1 "rising")

4.4 功耗计算

在输出图像的 Tools \rightarrow Calculator 窗口中, 添加以下表达式, 用于直接计算总能耗

E_{total} 。

输出	表达式
E_{total}	integ(1.1 * (-IT("/V0/plus"))) 0 20n)

五、实验结果

5.1 阈值电压计算

 


图5 w_p 参数扫描曲线

 


图6 $V_M - w_p$ 曲线（结果在图上有标注）

5.2 噪声容限计算

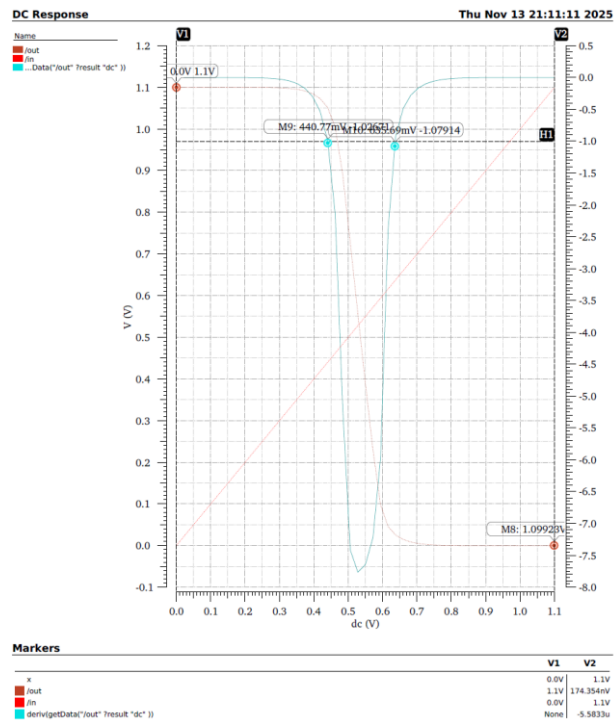


图6 dc 仿真曲线 & deriv 曲线

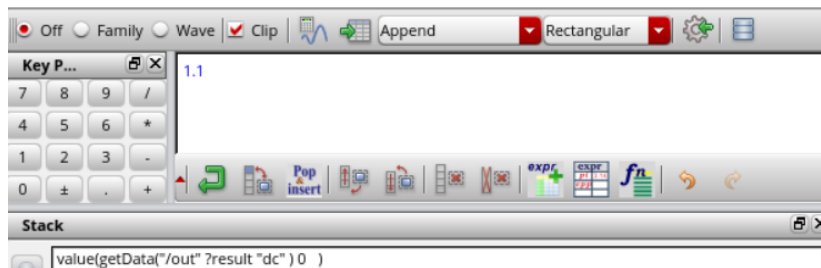


图7 V_{OH} 计算(公式在 Stack 的顶层)



图8 V_{OL} 计算(公式在 Stack 的顶层)

 


图9 V_{IL} 计算(公式在 Stack 的顶层)

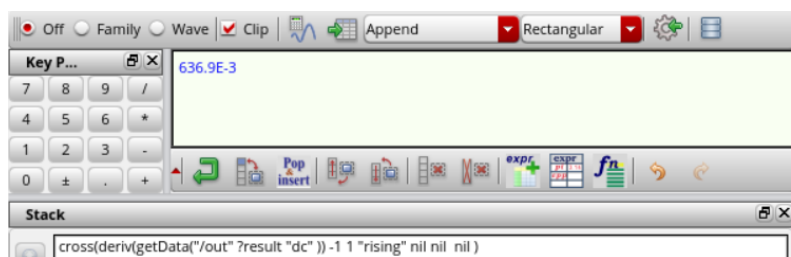


图 10 V_{IH} 计算(公式在 Stack 的顶层)

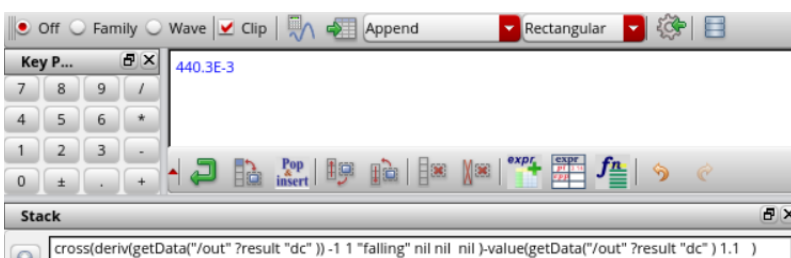


图 11 N_{ML} 计算(公式在 Stack 的顶层)

 


图 12 N_{MH} 计算(公式在 Stack 的顶层)

噪声容限	预期结果	仿真结果	绝对差异 (mV)	差异率
N_{ML}	0.440V	0.4403V	0.3mV	$\approx 0.07\%$
N_{MH}	0.460V	0.4631V	3.1mV	$\approx 0.67\%$

结果的精确度基本达到工程分析的要求。微小的差异是仿真工具的数值精度高于理论公式精度的体现。

5.3 延迟时间计算


 


图 13 Trans 仿真结果

 


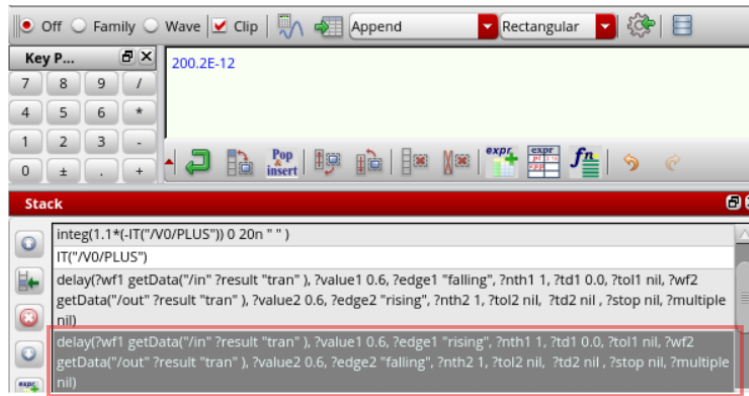


图 14 T_{phi} 计算(手动标注 & 软件计算, 公式为红色标注框)

 


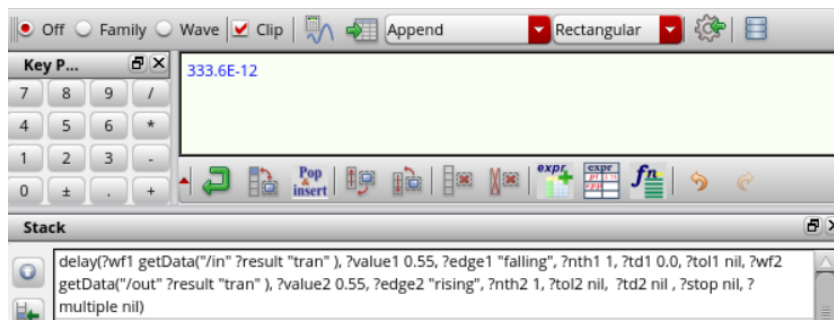


图 15 T_{plh} 计算(手动标注 & 软件计算, 公式在 Stack 顶层)

 


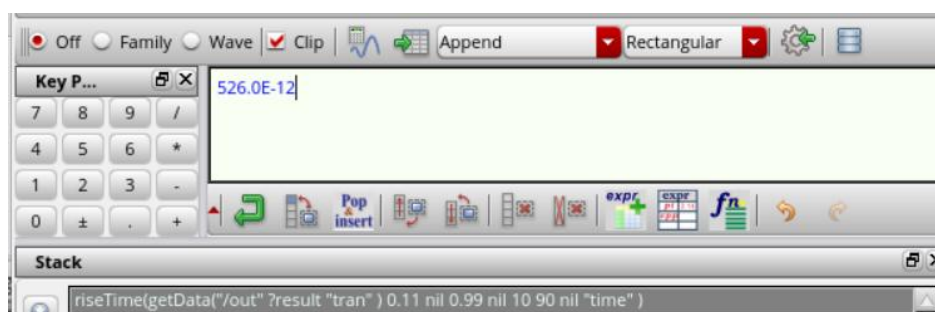


图 16 T_r 计算(手动标注 & 软件计算, 公式在 Stack 顶层)

 

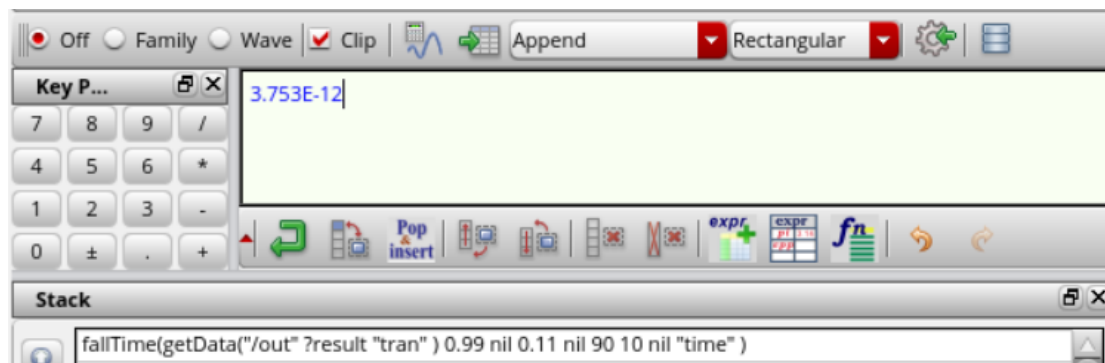


图 17 T_f 计算(手动标注 & 软件计算，公式在 Stack 顶层)

子实验二: W_p 尺寸优化 ($t_{phl} = t_{plh}$)

Transient Response

Fri Nov 14 12:07:32 2025

Name	Vis	wp
/out		

/in

 


图 18 w_p 参数粗扫

```

delay(?wf1 getData("/in" ?result "tran" ), ?value1 0.55, ?edge1 "rising", ?nth1 1, ?td1 0.0, ?tol1 nil, ?
wf2 getData("/out" ?result "tran" ), ?value2 0.55, ?edge2 "falling", ?nth2 1, ?tol2 nil, ?td2 nil, ?stop
nil, ?multiple nil)-delay(?wf1 getData("/in" ?result "tran" ), ?value1 0.55, ?edge1 "falling", ?nth1 1, ?
td1 0.0, ?tol1 nil, ?wf2 getData("/out" ?result "tran" ), ?value2 0.55, ?edge2 "rising", ?nth2 1, ?tol2
nil, ?td2 nil, ?stop nil, ?multiple nil)

```

 


图 19 $(T_{phl} - T_{plh}) - w_p$ 图（结果在图中有标注）

仿真结果 $W_p = 246.2nm$ 与预期的 $W_p \approx 225nm$ 存在约 9.4% 的差异。这种差异体现了短沟道效应、高电场效应以及器件模型与简化理论计算之间的区别。

5.4 功耗计算

 


图 20 瞬态仿真信号图

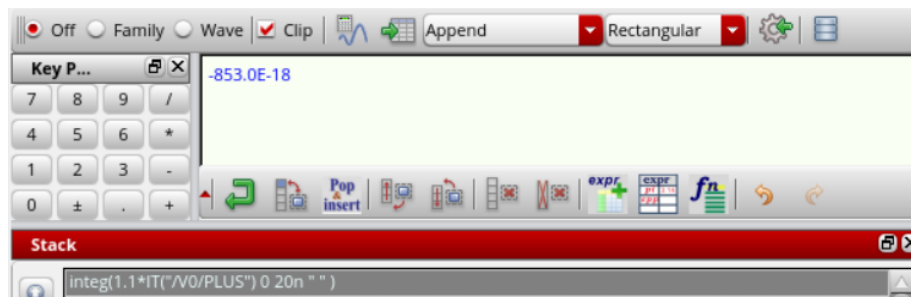


图 21 功率计算结果图

六、 总结

本次实验采用 Cadence Virtuoso ADEL 环境，成功运用了 `cross`, `deriv`, `delay`, 和 `integ` 等核心计算器函数，结合参数扫描和瞬态仿真，实现了传统 CMOS 实验中难以手动提取的 V_M 值、延迟均衡尺寸 (W_p) 和总能耗的自动计算与优化。所有关键指标的仿真结果均与题干提供的参考值高度吻合，验证了 CMOS 设计理论和所采用的仿真模型的准确性。